

Tranzystor jest elementem półprzewodnikowym

- działanie - budowa złącza **p-n**,
- fizyka ciała stałego.

Służy do wzmacniania lub przełączania sygnałów

Elementy 3-końcówkowe, w których:

- przewodność między dwoma końcówkami zależy od liczby nośników ładunków znajdujących się między nimi,
- liczba nośników ładunków zależy od wartości napięcia doprowadzonego do elektrody sterującej zwanej **bazą** w tranzystorach **bipolarnych** lub **bramką** w tranzystorach **polowych**.

Podział

- **tranzystor bipolarny**
- **tranzystor polowy (unipolarny)**
JFET oraz MOSFET,

Tranzystory **bipolarne** można podzielić na:

- tranzystory npn
- tranzystory pnp,

Tranzystory **polowe** na:

- złączowe
- z izolowaną bramką.

Dalszy podział jest przedstawiony niżej.

Tranzystory bipolarne

typ npn

typ pnp

Tranzystory polowe (FET)

złączowe (JFET)

z izolowaną bramką (MOSFET)

z kanałem n

z kanałem p

z kanałem zubażanym

z kanałem wzbogacanym

z kanałem n

z kanałem p

z kanałem n

z kanałem p

Tranzystory bipolarne

Tranzystory bipolarne dzieli się na:

- krzemowe
- germanowe,





a każdy z nich może być typu


- npn
- lub pnp.

Tranzystor bipolarny...

Tranzystor bipolarny posiada **dwa złącza p-n**,
wytworzone w **jednej płytce półprzewodnikowej**.

    Ze względu na kolejność ułożenia warstw
półprzewodnika rozróżniamy dwa typy tego tranzystora



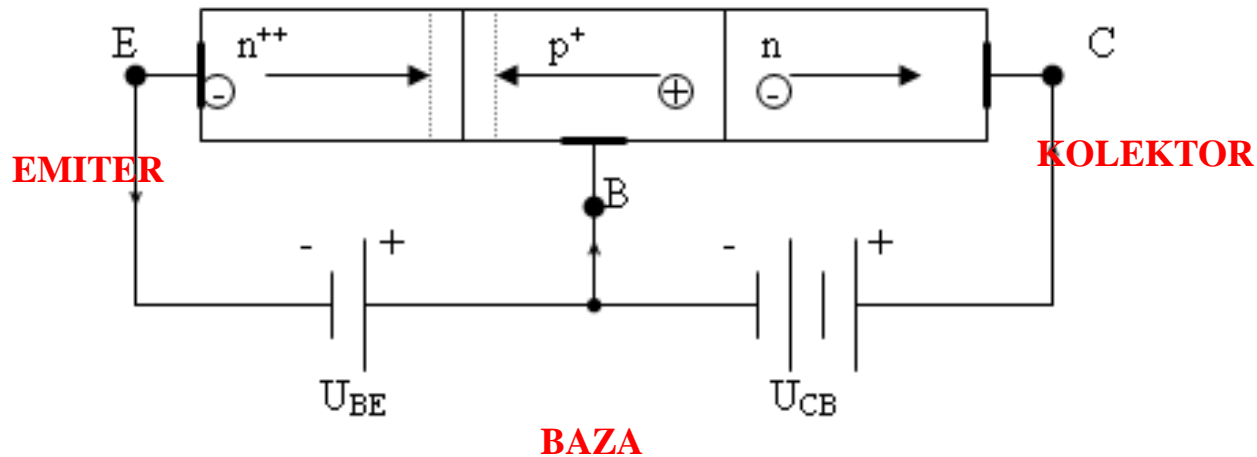

Nośnikami ładunku elektrycznego są **elektrony i dziury**. Zasada działania tranzystora jako wzmacniacza:

Należy go odpowiednio spolaryzować





- złącze **emiterowe** w kierunku **przewodzenia**,
- złącze **kolektorowe** w kierunku **wstecznym**

Tranzystory polowe (unipolarne)

są również elementami półprzewodnikowymi lecz różnią się od bipolarnych tym, że są:





- sterowane polem elektrycznym
- nie pobierają mocy na wejściu.

JFET

 
 
 
 


złączowe

MOSFET

    

z izolowaną
bramką

    

Nazwy poszczególnych elektrod to: D - dren, S - źródło, G - bramka.

Elektrody te spełniają podobne funkcje jak odpowiadające im elektrody w tranzystorze bipolarnym.

- kolektorowi C odpowiada dren D,
- emiterowi E odpowiada źródło S,
- bazie B odpowiada bramka G.

Działanie tranzystora polowego polega na sterowaniu przepływem prądu przez kanał za pomocą **pola elektrycznego** wytwarzanego przez napięcie doprowadzone do bramki.

Ponieważ w tranzystorze polowym **nie ma żadnych przewodzących złączy** więc do bramki nie wpływa ani z niej nie wypływa żaden prąd i jest to najważniejsza cecha tranzystorów polowych.

Z właściwości tej wynika **duża wartość rezystancji wejściowej** tranzystora polowego - w zastosowaniach takich jak przełączniki analogowe bardzo istotne.

Układy TTL

transistor – transistor logic

tranzystory bipolarne

Układy CMOS

polowe MOSFET

pary komplementarne:

- jeden tranzystor MOS_n,
- jeden MOS_p

Układy kombinacyjne i sekwencyjne

Istota techniki cyfrowej:

Wytwarzanie cyfrowych **sygnałów** wyjściowych jako **odpowiedzi** na cyfrowe sygnały **wejściowe**

Na przykład:

Sumator przetwarza doprowadzone do wejść dwie liczby 16-bitowe na 16-bitową sumę tych liczb oraz bit przeniesienia.

Wykonanie - **jednostka arytmetyczna komputera.**

Inne zadania:

- **porównanie dwóch liczb** w celu sprawdzenia, która z nich jest większa
- **porównanie** zestawu sygnałów **wejściowych** z sygnałem **pożądanym** w celu sprawdzenia, czy podzespoły weszły w tryb normalnej pracy,
- dołączenia do liczby "**bitu parzystości**" tak, aby całkowita liczba jedynek w reprezentacji liczby była parzysta, na przykład przed transmisją przez łącze; następnie **parzystość** może być **sprawdzona** przy odbiorze, co daje prostą **kontrolę poprawności** transmisji,
- **pobranie** pewnych liczb binarnych i ich wyświetlenie,

**Sygnaly (stany) wyjściowe są
zdeteminowanymi funkcjami sygnałów
(stanów) wejściowych**

Zalicza się je do zadań "**kombinacyjnych**".

Wszystkie mogą być wykonane za pomocą urządzeń zwanych **bramkami**, które realizują działania algebry Boole'a w dziedzinie układów dwustanowych (binarnych).

Istnieje druga klasa zagadnień, które nie mogą być rozwiązane przez utworzenie kombinacyjnych funkcji tylko bieżących stanów wejść, lecz wymagają znajomości **poprzednich stanów** wejść.

Ich rozwiązanie wymaga zastosowania układów "**sekwencyjnych**".

Typowe zadania sekwencyjne to:

- zamiana **szeregowego** ciągu bitów (bity następują kolejno jeden po drugim) w **równoległy** zestaw bitów,
- **zliczanie jedynek** w danej sekwencji,
- **rozpoznanie** pewnego wzoru w sekwencji,
- **wytworzenie** jednego impulsu dla co czwartego impulsu wejściowego.

Do realizacji wszystkich wymienionych zadań konieczne jest zastosowanie jakiejś pamięci cyfrowej.

Podstawowym urządzeniem pamięciowym jest **przerzutnik bistabilny (ang. *flip flop* lub *bistable multivibrator*)**

**Zacznijemy od bramek
i układów kombinacyjnych ...**

Bramka OR – suma logiczna


Wyjście bramki **OR** (czyli LUB) jest w stanie wysokim, jeżeli **któreś** z wejść (lub **obydwa**) jest w stanie wysokim

Narysowana bramka to 2-wejściowa bramka OR.

W przypadku ogólnym bramki mogą mieć dowolną liczbę wejść

Typowy układ scalony

 - cztery bramki 2-wejściowe,
- trzy bramki 3-wejściowe
- lub dwie bramki 4-wejściowe




Wejścia		Wyjście
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tablica
prawdy

Bramka AND – iloczyn logiczny

Wyjście bramki **AND** (czyli I) jest w stanie **wysokim** tylko wtedy, gdy **obydwa wejścia** są w stanie wysokim.

 Na przykład 8-wejściowa bramka AND będzie miała wyjście w stanie **wysokim** tylko wtedy, gdy wszystkie wejścia będą w stanie **wysokim**.



Wejścia		Wyjście
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Tablica
prawdy

Inwerter (funkcja NOT)

Zmiana stanu logicznego na przeciwny (negowaniem stanu logicznego).

"bramka" o jednym wejściu

Zapis – A' lub \bar{A}

 


Inwerter

A	Q
0	1
1	0


NAND i NOR

 Funkcja NOT może być połączona z innymi funkcjami, tworząc NAND i NOR



NAND

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


NOR

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Exclusive-OR Exclusive-OR (XOR, czyli WYŁĄCZNE LUB)

 Wyjście bramki XOR jest w stanie **wysokim**, jeżeli **jedno albo drugie** wejście jest w stanie wysokim (jest to zawsze funkcja dwóch zmiennych). Mówiąc inaczej, wyjście jest w stanie **wysokim**, jeżeli stany wejść **są różne**



XOR

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Kod Graya


Liczba	Liczba binarna	Kod Graya
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0100	0010
4	0101	0110
5	0110	0111

itd.


kolejne liczby różni tylko jedna pozycja (jeden bit)

Zastosowanie XOR: równoległe konwertery kodów

z binarnego na Graya

 

3 bramki XOR

 


XOR

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

np.


we	wy
0	0
0	0
1	1
0	1

z kodu Graya na binarny

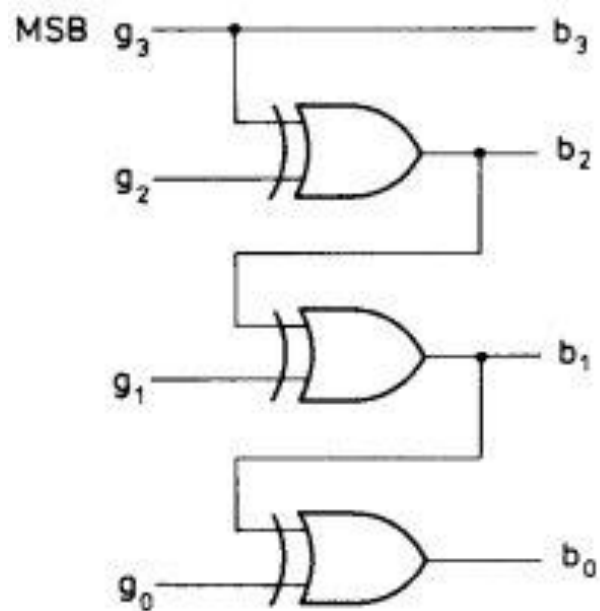

Bramki z elementów dyskretnych

bramka AND
wykonana z
użyciem diod

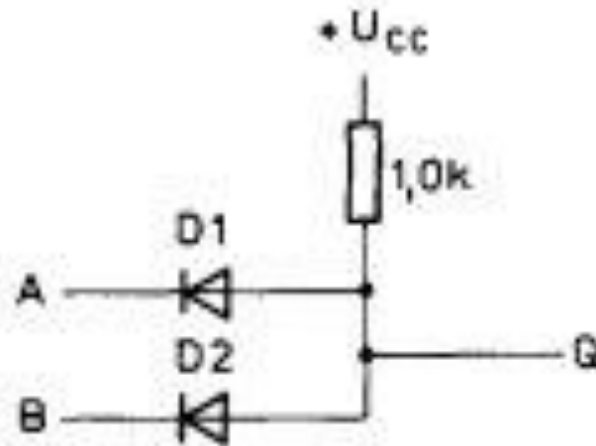


Wady:

- poziom niski na wyjściu jest o spadek napięcia na diodzie wyższy od poziomu niskiego na wejściu. **Nie pozwala** to na łączenie **szeregowe** wielu takich układów!
- **nie ma** żadnego "**wzmocnienia** logicznego" (zdolności wyjścia do sterowania wielu wejść równocześnie)
- układ charakteryzuje się **małą szybkością** działania

Zasada:


**Trudno jest z elementów dyskretnych
skonstruować układ logiczny
działający równie dobrze, jak
zbudowany z układów scalonych**

BRAMKA NOT

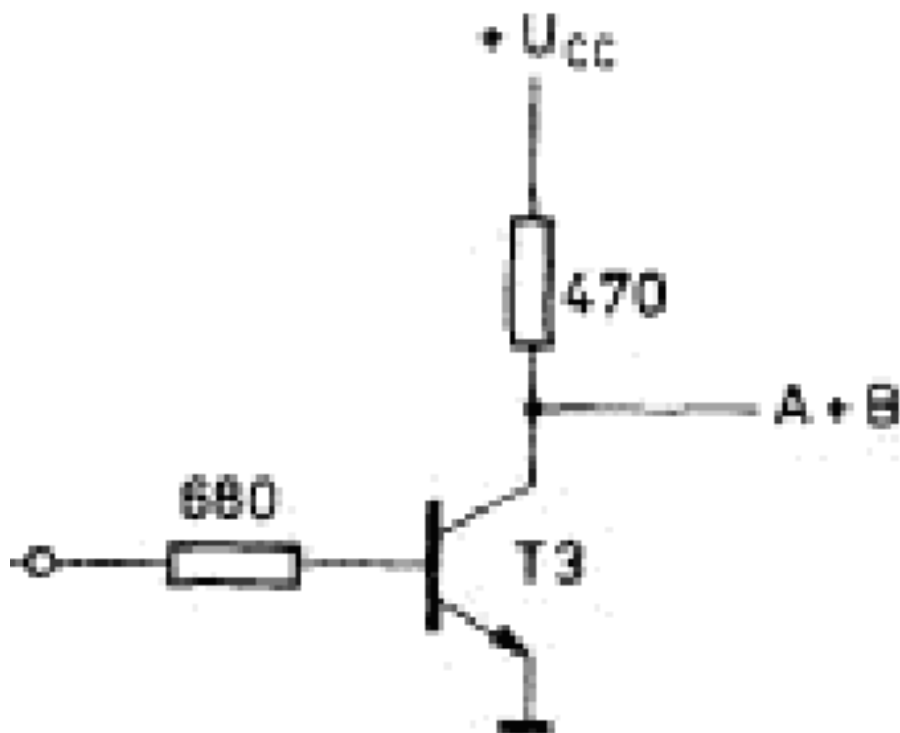


Najprostsza postać tranzystorowej bramki NOR

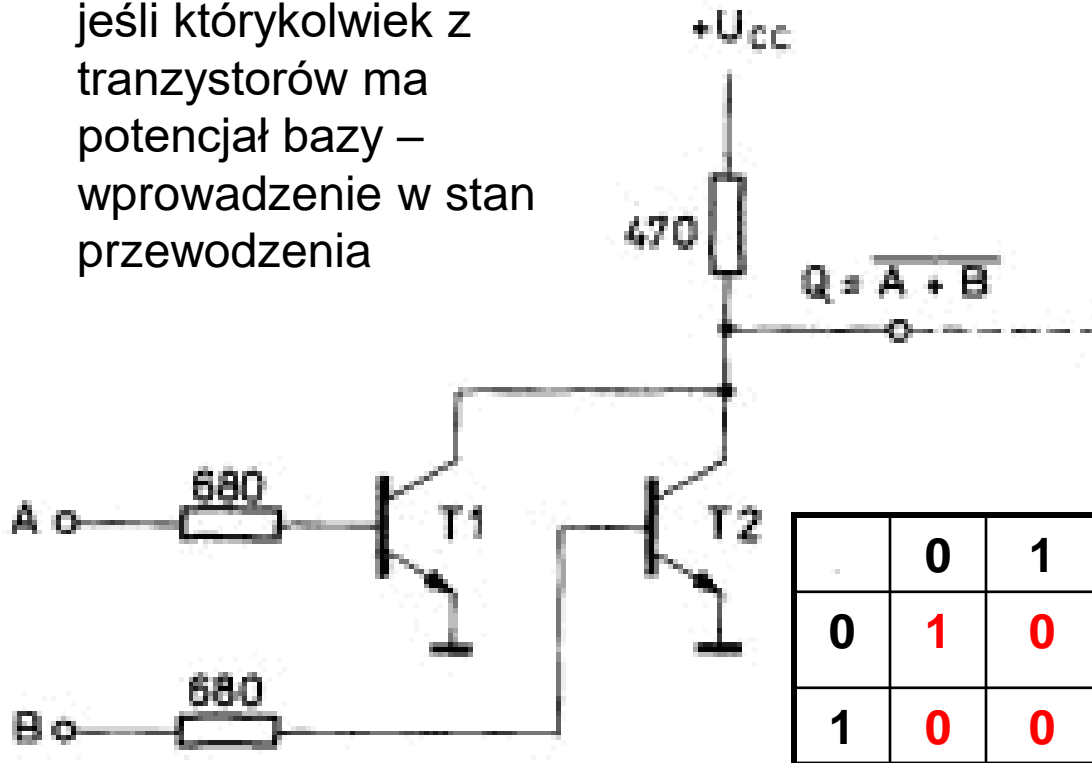zwieranie do masy
jeśli którykolwiek z
tranzystorów ma
potencjał bazy –
wprowadzenie w stan
przewodzenia



	0	1
0	1	0
1	0	0

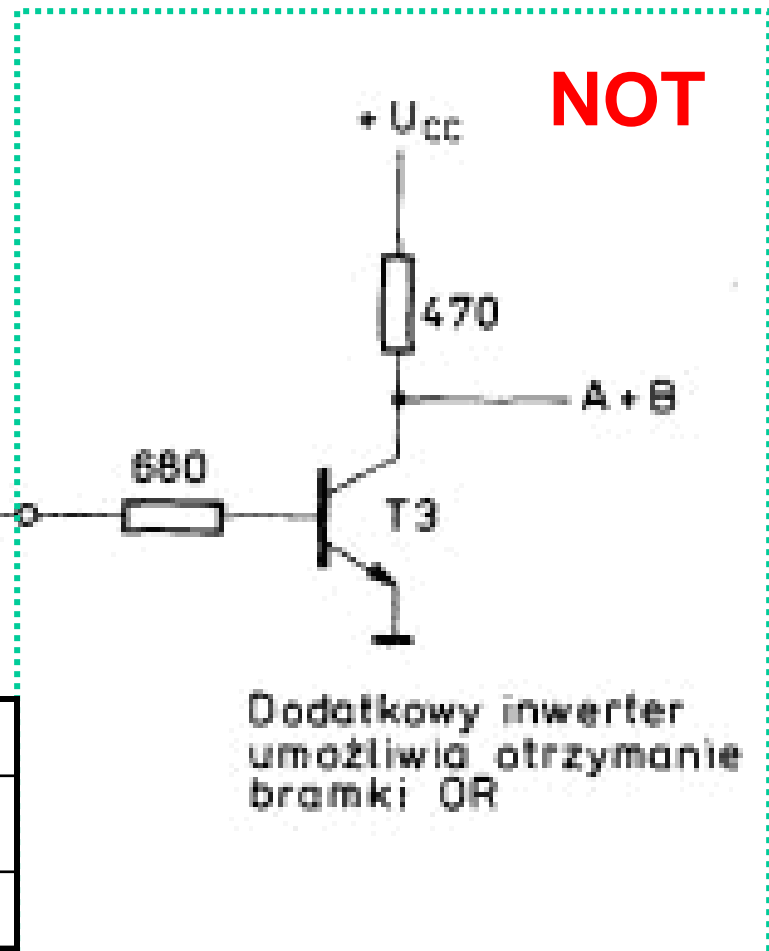

OR

Odrobina arytmetyki komputerów

**Kodowanie i działania
na liczbach binarnych**

Zapis pozycyjny

Układ dziesiętny

$$L_{10} = a_n a_{n-1} \dots a_1, a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-k} = \sum_{i=-k}^{i=n} a_i 10^i$$

Układ dowolny

$$L_p = a_n a_{n-1} \dots a_1, a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-k} = \sum_{i=-k}^{i=n} a_i p^i$$

**NIEWYGODNY OBLICZENIOWO
ALGORYM ZAMIANY**

Zamiana liczby dziesiętnej na binarną - 317,45

$$317 : 2 = 158 + r. 1$$

$$158 : 2 = 79 + r. 0$$

$$79 : 2 = 39 + r. 1$$

$$39 : 2 = 19 + r. 1$$

$$19 : 2 = 9 + r. 1$$

$$9 : 2 = 4 + r. 1$$

$$4 : 2 = 2 + r. 0$$

$$2 : 2 = 1 + r. 0$$

$$1 : 2 = 0 + r. 1$$

100111101

najmłodszy bit

$$0,45 \cdot 2 = 0 \quad 0,9$$

$$0,9 \cdot 2 = 1 \quad 0,8$$

$$0,8 \cdot 2 = 1 \quad 0,6$$

$$0,6 \cdot 2 = 1 \quad 0,2$$

$$0,2 \cdot 2 = 0 \quad 0,4$$

$$0,4 \cdot 2 = 0 \quad 0,8$$

$$0,8 \cdot 2 = 1 \quad 0,6$$

$$0,6 \cdot 2 = 1 \quad 0,2$$

itd.

01110011

Wynik 100111101,01110011

KODOWANIE

Kod – zestaw symboli przypisany danej informacji

Kodowanie – przypisywanie informacjom pewnych umownych symboli

KOD BCD

BCD (ang. *Binary Coded Decimal* czyli *liczby dziesiętne zakodowane binarnie*) - sposób zapisu liczb w komputerze. Polega na zapisaniu jednej cyfry dziesiętnej przy użyciu dokładnie czterech bitów.

Cyfry:

0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

Przykład kodowania BCD (*BCD8421*):

$$317_{10} = 100111101_2 = 0011 \quad 0001 \quad 0111$$

3 1 7

Większość komputerów zapisuje liczby na ośmiu bitach (lub więcej)

Dwie możliwości zapisu BCD:

- wyzerowanie lub ustawienie najstarszych czterech bitów i zapisywanie cyfr na czterech najmłodszych bitach.
- zapis dwóch cyfr w każdym bajcie - tak zwane spakowane BCD.

INNE KODY

- kod AIKENA
- kod JOHNSONA
- kod ze stałym indeksem
- kod Hamminga
- kod Graya

Operacje arytmetyczne

Dodawanie

$$\begin{array}{r} 10100101 \\ + 01111001 \\ \hline \end{array}$$

100011110

11100001 przeniesienia

Zapis liczb binarnych:

Metoda **ZM** – znak-moduł

0, 1 0 1 0 0 1 0 1 +165

↙
znak +

1, 1 0 1 0 0 1 0 1 – 165

↙
znak –

Dodawanie łatwe – gorzej z odejmowaniem

Wprowadzono ułatwienie – **kod uzupełnieniowy do 2**

Zasada

- bit znaku zostawiamy bez zmian
- zamieniamy w liczbie 1 na 0, a 0 na 1
- do liczby dodajemy 1

Algorytmy dodawania i odejmowania są
wówczas identyczne

Odejmowanie – przykład 165 - 121

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\
 -\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\
 \hline
 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0
 \end{array}$$

165
121
44

pożyczka

Odejmowanie w kodzie uzupełnieniowym do 2

ZM	0,	1	0	1	0	0	1	0	1	1 składnik dodatni
ZM	1,	0	1	1	1	1	0	0	1	2 składnik ujemny

1,	1	0	0	0	0	1	1	0	2 skł. uzupełniamy do 2
								1	

1,	1	0	0	0	0	1	1	1	2 skł. U2
0,	1	0	1	0	0	1	0	1	pierwszy składnik

0,	0	1	0	1	1	0	0	dodajemy
----	---	---	---	---	---	---	---	----------

Odejmowanie – przykład 121 - 165

	0	1	1	1	1	0	0	1	121
-	1	0	1	0	0	1	0	1	165
<hr style="border: 1px solid black;"/>									
?	1	1	0	1	0	1	0	0	212 (-256) = - 44
	1	0	0	0	0	1	0	0	pożyczka

ZM	0 ,	0	1	1	1	1	0	0	1	1 składnik dodatni
ZM	1 ,	1	0	1	0	0	1	0	1	2 składnik ujemny

1,	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2 skł. uzupełniamy do 2
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------

1 ,	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2 skł. U2
0 ,	0	1	1	1	1	0	0	1	1	pierwszy składnik

1 ,	1	1	0	1	0	1	0	0	0	dodajemy
	0	1	1	1	1	0	1	1	1	przeniesienia
1 ,	0	0	1	0	1	0	1	1	1	jeśli ujemne to U2

1 ,	0	0	1	0	1	1	0	0	WYNIK – 44 w U2
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Realizacja operacji matematycznych – układy logiczne


Algebra **BOOLE'a**

Analiza układów przełączających

- tablice (siatki) **Karnaugh**
- metoda **Quine'a - McCluskeya**

Optymalizacja (minimalizacja) układów

SUMATOR 1-bitowy

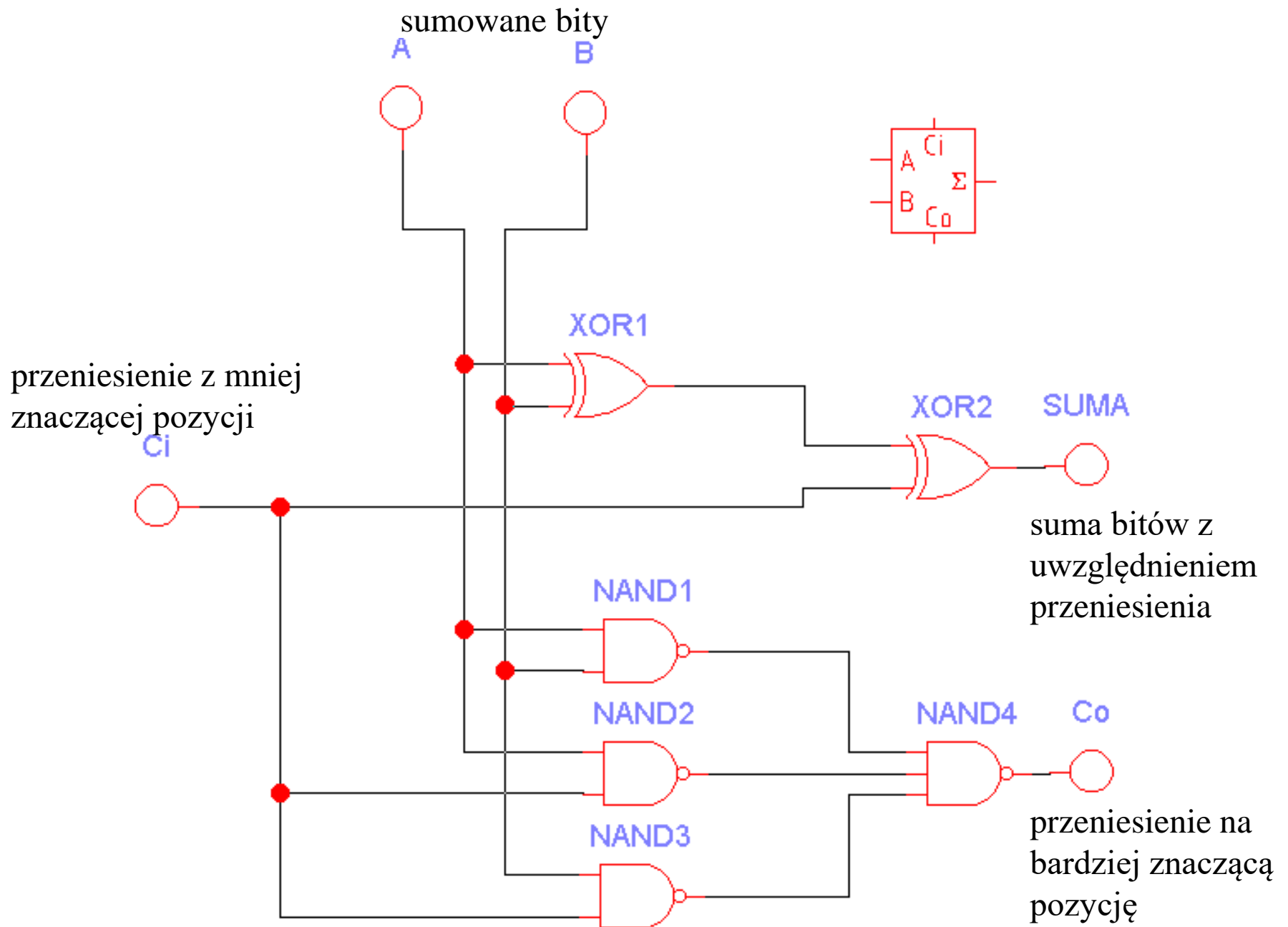

SUMATOR 2 liczb 3-bitowych

